

Sistemas Digitais

P02 – Multiplexadores e bit_vector
Simulando Multiplexadores

MULTIPLEXADOR



descrevendo o hardware comutador

Multiplexador

- MUX_{2x1}
 - Entradas de 1 bit
- Canal₀ → C0
- Canal₁ → C1
- Seletor → SELECT
- Saída de 1 bit
- Z

Multiplexador

- MUX_{2x1}

 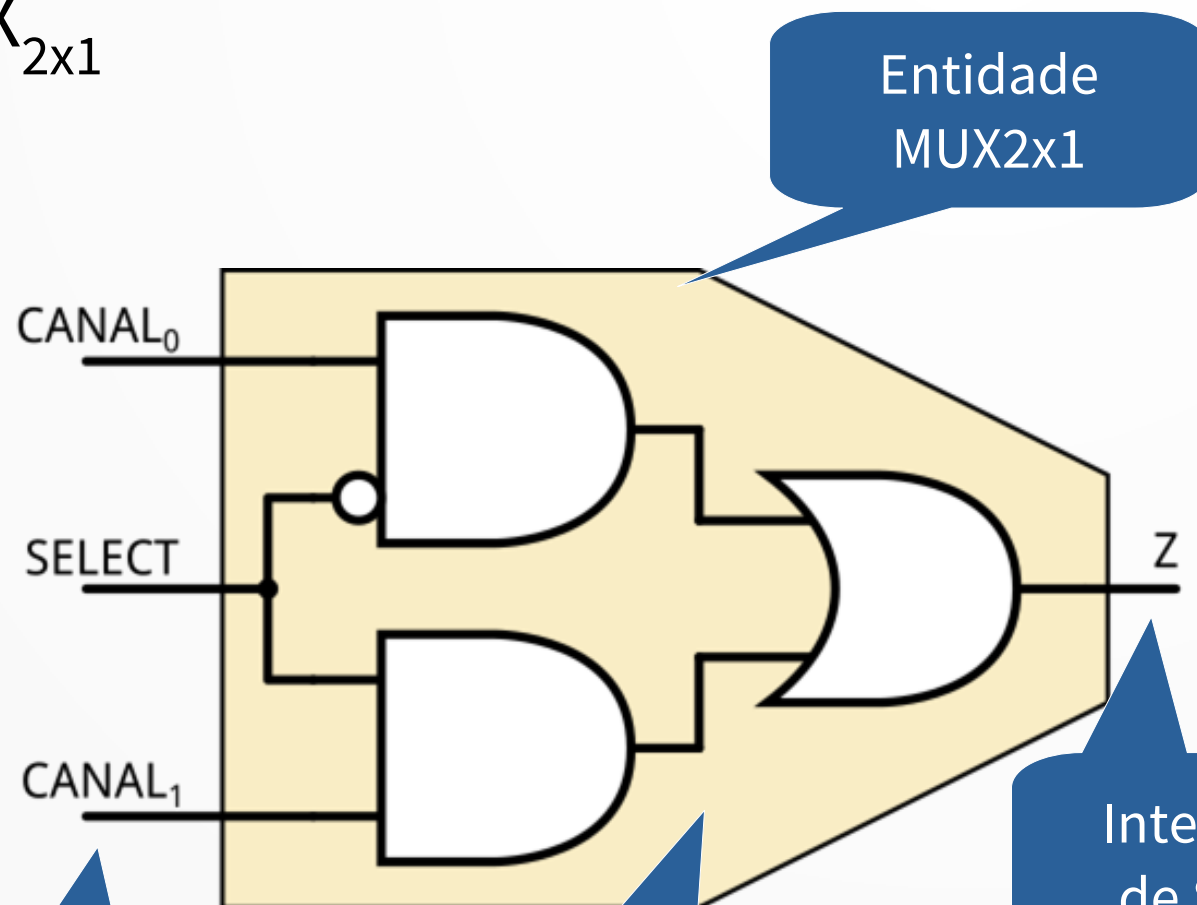



Interfaces
de Entrada

Comportamento

Interfaces
de Saída

Multiplexador

• MUX_{2x1}

  

ENTIDADE:

entity mux2x1 is

port(

c0 : in bit;

c1 : in bit;

sel : in bit;

z : out bit;

);

end entity;

COMPORTAMENTO:

architecture comuta of mux2x1 is

begin

z <= (c0 and not(sel)) or

(c1 and sel);

end architecture;

Multiplexador

- MUX_{2x1}

- Um pouco mais sobre VHDL

architecture comuta of mux2x1 is

begin

zpl <= (c0 and not(sel)) or

(c1 and sel);

end architecture;



- Seleção entre sinais

- Comando de atribuição condicional

- <receptor> <= <sinal> when <condição> else <sinal>;

Multiplexador

• MUX_{2x1}

  

ENTIDADE:

entity mux2x1 is

port(

c0 : in bit;

c1 : in bit;

sel : in bit;

z : out bit;

);

end entity;

COMPORTAMENTO:

architecture comuta of mux2x1b is

begin

z <= c0 when sel = '1' else c1;

end architecture;

Multiplexador

- MUX_{2x1}
 - Anexos mux2x1.vhdl e tb_mux2x1.vhdl

Multiplexador

- MUX_{2x4}
 - Entradas de 4 bit
- Canal₀ → C0 = {C03, C02, C01, C00}
- Canal₁ → C1 = {C13, C12, C11, C10}
- Seletor → SELECT
 - Saída de 1 bit
- Z = {Z3, Z2, Z1, Z0}

Multiplexador

- MUX_{2x4_feio}

ENTIDADE:

```
entity mux2x1_feio is
```

```
  port(
```

```
    c03, c02, c01, c00 : in  bit;
```

```
    c13, c12, c11, c10 : in  bit;
```

```
    sel : in  bit;
```

```
    z3, z2, z1, z0 : out bit;
```

```
  );
```

```
end entity;
```

Multiplexador

• MUX_{2x4_feio}

COMPORTAMENTO:

architecture comuta of mux2x1_feio is

begin

-- usando portas lógicas

z3 <= (c03 and not(sel)) or (c13 and sel); -- 4 x mux2x1

z2 <= (c02 and not(sel)) or (c12 and sel);

z1 <= (c01 and not(sel)) or (c11 and sel);

z0 <= (c00 and not(sel)) or (c10 and sel);

-- ou

z3 <= c03 when sel = '0' else c13;

...

end architecture;

Multiplexador

- MUX_{2x4_feio}
 - Anexos mux2x4_feio.vhdl e tb_mux2x4_feio.vhdl

Multiplexador

• MUX_{2x4}

– Entradas de 4 bit

• Canal₀ → C0 = {C03, C02, C01, C00}

• Canal₁ → C1 = {C13, C12, C11, C10}

• Seletor → SELECT

– Saída de 1 bit

• Z = {Z3, Z2, Z1, Z0}

– FEIO?

entity mux2x1_feio is

port(

c03, c02, c01, c00 : in bit;

c13, c12, c11, c10 : in bit;

sel : in bit;

z3, z2, z1, z0 : out bit;

);

end entity;

Multiplexador

- MUX_{2x4}

- Entradas de 4 bit

- Canal₀ → C0 = {C03, C02, C01, C00}

- Canal₁ → C1 = {C13, C12, C11, C10}

- Seletor → SELECT

- Saída de 1 bit

- Z = {Z3, Z2, Z1, Z0}



Vetores
de bits

bit_vector
criando barramentos

Sinal: bit_vector


- Vetor unidimensional
 - Elementos do tipo bit
- Definição de MSb e LSb (direção e limites)

- $MUX_{2 \times 4}$

- Entradas de 4 bit

- Canal $\rightarrow C0 = \{C03, C02, C01, C00\}$

Vetor
de bits

 


Sinal: bit_vector

• MUX_{2x4}

– Entradas de 4 bit

• Canal₀ → C0 = {C03, C02, C01, C00}

 

• 4 sinais → bit_vector com 4 elementos bit:

• C0 : bit_vector (3 down to 0):

Vetor
de bits

limite
superior

direção

limite
inferior

Sinal: bit_vector

- Atribuição

- Sinais bit

- Usa-se <= '<valorLógico>'

- Exemplo:

- sz <= '1'; -- aspas simples

- Sinais bit_vector

- Usa-se <= "<listaValoresLógicos>"

- Exemplo:

- sz_v <= "10010110"; -- aspas duplas

Sinal: bit_vector

- Atribuição parcial

- Considere o bit_vector

```
sz_v : bit_vector (7 downto 0);
```

e

```
sz_v <= "10010110";
```

- atribuir único bit

- sz_v(3) <= '1';

- resultado: "1001**1**110"

Sinal: bit_vector

- Atribuição parcial

- Considere o bit_vector

- sz_v : bit_vector (7 downto 0);

- e

- sz_v <= "10010110";

- atribuir parcial

- sz_v(6 downto 4) <= "110";

- resultado: "1**110**1110"

Sinal: bit_vector

- Leitura e atribuição parcial

- Considere os bit_vectors

sz_v : bit_vector (7 downto 0);

sx_v : bit_vector (7 downto 0);

e

sz_v <= "10010110"

sx_v <= "11000000"

- Leitura e atribuição parcial

- sx_v(3 downto 0) <= sz_v(7 downto 4);

- Resultado sx_v: "1100**1001**"

EXERCÍCIOS

Exercícios

- Descrever os Multiplexadores:

- MUX_{2x1}

- MUX_{2x8} (NEANDER)

- MUX_{4x1}

- MUX_{8x1}

- Criar os arquivos Testbench e simular.

Dúvidas?